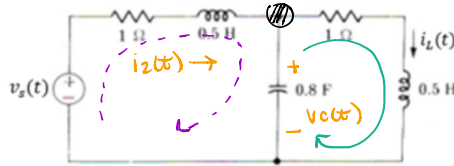


Hoja de trabajo No. 2

1. Encuentre la función de transferencia $\frac{I_L(s)}{V_s(s)}$. Determine la corriente del inductor para $v_s(t) = 2H(t)$ V.



FAPEA: calcular

$$V(s) = \frac{V_c(s)}{V_s(s)}$$

sumatoria de corrientes.

$$\dot{v}_c(t) = 0.8 \frac{d}{dt} v_c(t)$$

$$\textcircled{1} \quad 0.8 \frac{d}{dt} v_c(t) + \dot{i}_L(t) = \dot{i}_2(t)$$

sumatoria de voltajes

$$-v_s(t) + 1 \dot{i}_2(t) + L \frac{d}{dt} \dot{i}_2(t) + v_c(t) = 0$$

$$-v_s(t) + \dot{i}_2(t) + 0.5 \frac{d}{dt} \dot{i}_2(t) + v_c(t) = 0 \quad \textcircled{2}$$

sumatoria de voltajes

$$-v_c(t) + 1 \dot{i}_L(t) + L \frac{d}{dt} \dot{i}_L(t) = 0$$

$$-v_c(t) + \dot{i}_L(t) + 0.5 \frac{d}{dt} \dot{i}_L(t) = 0$$

Asumo cond. iniciales = 0

$$0.8 s V_c(s) + I_L(s) = I_2(s) \quad \text{Ec \#1}$$

$$-V_s(s) + I_2(s) + 0.5 s I_2(s) + V_c(s) = 0 \quad \text{Ec \#2}$$

$$-V_c(s) + I_L(s) + 0.5 s I_L(s) = 0 \quad \text{Ec \#3}$$


• reordenado.

$$0.8 s V_C(s) - I_2(s) + I_L(s) = 0$$

$$V_C(s) + (1 + 0.5s) I_2(s) = \sqrt{s}(s)$$

$$-V_C(s) + (1 + 0.5s) I_L(s) = 0$$

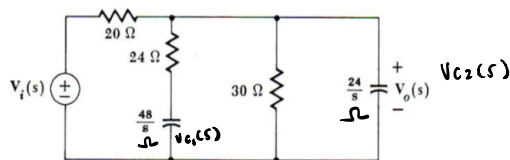2. Encuentre la función de transferencia $\frac{V_o(s)}{V_i(s)}$. Determine la corriente del inductor para $v_s(t) = 2H(t)$ V.



resistor $v(t) = Ri(t)$

$$V(s) = RI(s)$$

$$Z_R = \frac{V(s)}{I(s)} = R \Omega$$

capacitor:

$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

$$I(s) = C [s V(s) - v(0)]$$

$$\text{when } v(0) = 0, IS = CSV(s)$$

$$Z_C = \frac{V(s)}{I(s)} = \frac{1}{Cs} \Omega \Rightarrow \frac{48}{s} \Omega = \frac{1}{Cs} \Omega$$

$$C = \frac{1}{48} F$$

inductor: $v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$

$$V(s) = L [s I(s) - i(0)]$$


$$\text{when } i(0) = 0$$

$$V(s) = LS I(s)$$

$$Z_L = \frac{V(s)}{I(s)} = Ls \Omega$$

$$I(s)$$
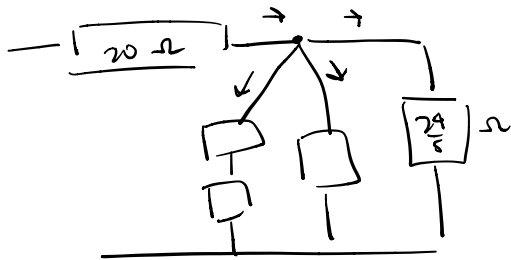
$$\frac{\text{calcular } V_{O2}(s)}{V_i(s)}$$



$$Z_C = \frac{V_C}{I_C}$$

$$I_C = \frac{V_C}{Z_C}$$

$$Z_R = \frac{V_R}{I_R}$$

$$I_R = \frac{V_R}{Z_R}$$

$$\frac{sV_{O1}}{48} + \frac{V_{O2}}{30} + \frac{sV_{O2}}{24} = \frac{V_i - V_{O2}}{20} \quad (\text{EO \#1}) \quad () V_{O1} + () V_{O2} =$$

$$\cancel{-V_i + V_i} - V_{O2} + 24 \frac{sV_{O1}}{48} + V_{O1} = 0 \quad (\text{EO \#2})$$

$$\rightarrow a V_{O1} + b V_{O2} = c V_i$$

$$a V_{O1} = a(s) V_{O1}(s)$$

$$d V_{O1} + e V_{O2} = 0$$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ d & e \end{bmatrix}, \det(A) = ae - bd$$

$$V_{O2} = \frac{\det \left(\begin{vmatrix} a & cV_i \\ d & 0 \end{vmatrix} \right)}{\det(A)}$$

$$V_{O2} = \frac{-cdV_i}{ae - bd}$$

$$b(s) = \frac{V_{O2}(s)}{V_i(s)} = \frac{cd}{bd - ae}$$